

Se tiene una carga puntual positiva "q". A una cierta distancia de la misma el campo eléctrico por ella creado es de 200 N/C y el potencial respecto de infinito es de 600 Volts. Los valores de la carga y la distancia son:

Selectione una:

O A 0,9 micro-coulomb ; 4,6 m


O B. 0,2 micro-coulomb ; 3 m

O c. 10 micro-coulomb ; 2,5 m

O D. 4 micro-coulomb ; 0,3 m

Pregunts 6 Sin responder sûn Puntûs same 100

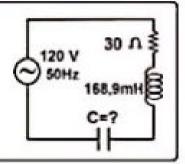
V Marent progunta Seleccione el valor de capacitancia para que el generador entregue 480 Watts a la carga del circulto de la figura.



Selectione una:

- O A. 25,68 pico-faradios
- O 5. 0,86 nano-faradios
- O C. 59,99 micro-faradios
- O D. 0,293 mili-faradios

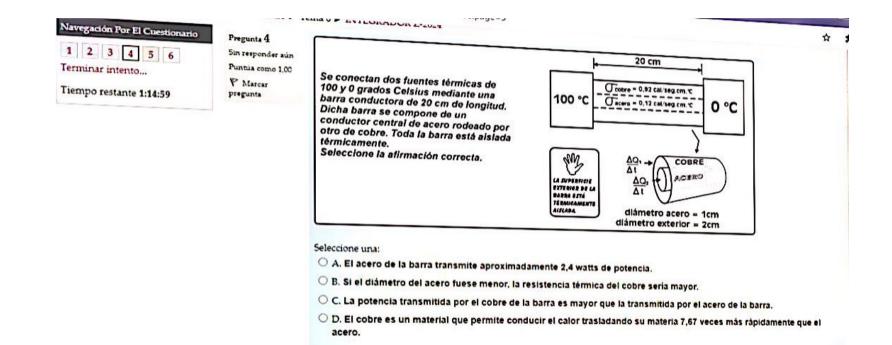URSOS Y TALLERES RECURSOS TIC 2020 ► Tema 6 ► INTEGRADOR Z-2624 5 40 100 der aun Dado el circuito de la figura seleccione el valor de corriente mo 1,00 10V indicada por el amperimetro ideal y el de potencia disipada en la resistencia de 10 ohms. M Seleccione una: OA. +0,6 A ; D. -- 0.6 A : 2.5 W



Insua - 2020 ▶ Tema 6 ▶ INTEGRADOR Z-2624 Pregunta 5 Datos: Sin responder aun Vq = 50 Volts; $E_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{ N.m}^2$ Puntua como 1,00 d1 = 1 mm; d2 = 2,5 mm; Area A = 300 cm2 ۷g P Marcar k1 = 1 : k2 = 3 d1 k1 pregunta Para el capacitor del circuito de la figura y los k2 d2 datos arriba indicados, seleccione la afirmación correcta. Seleccione una: O A. El dieléctrico del capacitor aumentó 4 veces la capacitancia que tendría sin dieléctrico. O B. La energía almacenada es inferior a 1 nano-joule O C. El vector campo eléctrico es del mismo valor en ambos dieléctricos. O D. La distribución de carga libre se adecua a los diferentes valores del vector desplazamiento. O E. La capacitancia es igual a 8,85 nano-faradios. Siguiente Activar Windows Dirección de Educación a Distancia